

Exercício

Desenvolva um script no MATLAB que calcule a Matriz de Transição de estados de um circuito RLC serie, bem com a tensão no capacitor e a corrente no indutor.

```

close all
clear all
clc

fprintf('Este programa visa calcular a matriz de transição de estados de
um\n sistema RLC série, assim como a tensão no capacitor e a corrente no
indutor.\n\n')

prompt = 'Qual o valor do Resistor?';
R = input(prompt)
prompt = 'Qual o valor do Indutor?';
L = input(prompt)
prompt = 'Qual o valor do Capacitor?';
C = input(prompt)
prompt = 'Qual o valor inicial da corrente no indutor?';
I1i = input(prompt)
prompt = 'Qual o valor inicial da tensão no capacitor?';
Vc1 = input(prompt)
prompt = 'Qual o valor da fonte de tensão?';
Vs = input(prompt)

%gera as matrizes de estados
A=[-R/L -1/L; 1/C 0]           REPRESENTAÇÃO NO ESPAÇO DE ESTADOS
B=[Vs/L; 0]
C=[0 1]
D=[0]
%condição inicial, assume os valores das variaveis de estado
X0=[I1i; Vc1]                  define a condição inicial de acordo c/ as variáveis de estado
                                 x1 = I1i   x2 = Vc1
%calcula o autovalor da matriz A
lambda = eig(A)                λ1 e λ2 , det[A - λI] = 0
                                 
%declara os coeficientes da matriz de transição e^At
syms a0 a1
%declara t como variavel tempo, tau, e coeficiente em relaçao a tau
syms t tau a0tau altau

%compara os lambdas
if (lambda(1) ~= lambda(2)) → definirá como o cálculo será feito de acordo
                                com os valores de lambda. Para lambdas ≠
                                S = solve(exp(lambda(1)*t)==a0+a1*lambda(1),...
                                         exp(lambda(2)*t)==a0+a1*lambda(2),a0,a1); → a0 + a1λn + a2λn² + ... + a_{n-1}λn^{n-1} = e^{λn t}
                                         { a0 + a1λ1 = e^{λ1 t}
                                         { a0 + a1λ2 = e^{λ2 t}
Coeficiente_a0 = S.a0;
Coeficiente_a1 = S.a1;

Stau = solve(exp(lambda(1)*(t-tau))==a0tau+altau*lambda(1),...
             exp(lambda(2)*(t-tau))==a0tau+altau*lambda(2),a0tau,altau);

Coeficiente_a0tau = Stau.a0tau;
Coeficiente_altau = Stau.altau;

```

SOLVE (expressão1, expressão2, var1, var2)

↳ soluções de equações algébricas

$$\begin{aligned} & \rightarrow a_0 + a_1 \lambda_n + a_2 \lambda_n^2 + \dots + a_{n-1} \lambda_n^{n-1} = e^{\lambda_n t} \\ & \left\{ \begin{array}{l} a_0 + a_1 \lambda_1 = e^{\lambda_1 t} \\ \frac{d}{d \lambda_1} (a_0 + a_1 \lambda_1) = \frac{d}{d \lambda_1} (e^{\lambda_1 t}) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_0 + a_1 \lambda_1 = e^{\lambda_1 t} \\ a_1 = t e^{\lambda_1 t}, \lambda_1 = \end{array} \right. \end{aligned}$$

else (PARA LAMBDA'S IGUAIS)

```
S= solve(exp(lambda(1)*t)==a0+a1*lambda(1),t*exp(lambda(2)*t)==a1, a0,a1)
S.a0;
S.a1;
```

```
Stau= solve(exp(lambda(1)*(t-tau))==a0tau+ altau*lambda(1),...
t*exp(lambda(2)*(t-tau))==altau, a0tau,altau);
Stau.a0tau;
Stau.altau;
```

```
end
```

$e^{At} = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_{n-1} A^{n-1}$

$$e^{At} = a_0 I + a_1 A$$

$\rightarrow e^{4t} = a_0 I + a_1 A$ COMUM TANTO PARA $\lambda_1 = \lambda_2 \in \lambda_1 \neq \lambda_2$

```
Termo1= Matriz_Transicao*X0;
```

```
Matriz_Transicao_Tau = [Stau.a0tau 0; 0 Stau.altau]+(Stau.altau*A)
```

```
Termo2= int(Matriz_Transicao_Tau*Bvs,tau,0,t);
```

Solucao_Final = Termo1+Termo2; \rightarrow é a solução da Eq. de Estados com Condições Iniciais (Resposta Temporal)

%Valores de tensão e corrente no capacitor

```
Tensao_no_Capacitor = Solucao_Final(2)
Corrente_no_Indutor = Solucao_Final(1)
```

%curva da tensão no capacitor

```
t=0:0.01:10;
figure(1)
plot(t,double(subs(Solucao_Final(2),t)), 'g');
xlabel('tempo em segundos')
ylabel('Tensão de saída no capacitor')
title('Tensão do Capacitor x Tempo')
grid
figure(2)
plot(t,double(subs(Solucao_Final(1),t)), 'r');
xlabel('tempo em segundos')
ylabel('Corrente do Indutor')
title('Corrente no Indutor x Tempo')
grid
```

$$x(t) = \underbrace{e^{At} x_0}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-\tau)} b u(\tau) d\tau}_{\text{Termo 2}}$$

int (Função, variável a ser integr., 0, t)